

---

```

clear all
% Patrobas Adewumi
% 100963608
% ELEC 4700
% assignment4
% MNA Building and circuit sim

R1 = 1;
C1 = 0.25;
R2 = 2;
L1 = 0.2;
R3 = 10;
a = 100;
R4 = 0.1;
Ro = 1000;

% Formulation of the matrix
%      V1      V2      V3      V5      IL3
% G = [-1/R1, 0,      0,      0,      0; ...%N1
%      1/R1, -1/R2, 0,      0,      0; ...%N2
%      0,      0,      -1/R3, 0,      0; ...%N3
%      0,      0,      -a/(R3*R4), -1/R4, 0; ...%N4

C = [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0; ...
      -C1, C1, 0, 0, 0, 0, 0; ...
      0, 0, -L1, 0, 0, 0, 0; ...
      0, 0, 0, 0, 0, 0, 0; ...
      0, 0, 0, 0, 0, 0, 0; ...
      0, 0, 0, 0, 0, 0, 0; ...
      0, 0, 0, 0, 0, 0, 0];

G = [ 1,      0, 0, 0, 0, 0, 0; ...
      -1/R1, (1/R2 + 1/R1), -1, 0, 0, 0, 0; ...
      0,      1, 0, -1, 0, 0, 0; ...
      0,      0, -1, 1/R3, 0, 0, 0; ...
      0,      0, 0, 0, -a, 1, 0; ...
      0,      0, 0, 1/R3, -1, 0, 0; ...
      0,      0, 0, 0, 0, -1/R4, (1/R4 + 1/Ro)];

V1 = 10;
F = [V1; 0; 0; 0; 0; 0; 0];

w = 0;
V = (G+1i*w*C)\F;

for k =1:21
    vp = -10 +k -1;
    F(1,1) = vp;

    V(:, :, k) = (G+1i*w*C)\F;

```

---

---

```
end

Vo(1,:) = V(7,1,:);
V3(1,:) = V(4,1,:).*R3;

figure(1)
plot(-10:1:10,Vo)
title('DC case Sweep')

figure(2)
plot(-10:1:10,V3)
title('V3 for -10 to 10 V1')

% AC case plot
F(1,1) =10;
for w = 1:1000
    V(:, :,w) = (G+1i*w*C)\F;
end

clear Vo
Vo(1,:) = V(7,1,:);

Vol = 20*log10(Vo/V1);

figure(3)
semilogx(1:1000,Vol)
title('Gain of circuit with varying W')



% random pertubation on C
w = pi;
std = 0.05;
for i = 1:100
    Cnew = normrnd(C1,std);
    C(2,1) = -Cnew;
    C(2,2) = Cnew;



    V(:, :,i) = (G + 1i*w*C)\F;
end

clear Vo
Vo(1,:) = V(7,1,:);
Vol = 20*log10(Vo/V1);

figure(4)
hist(real(Vol(:)))
title('Gain (dB) varying C')
```

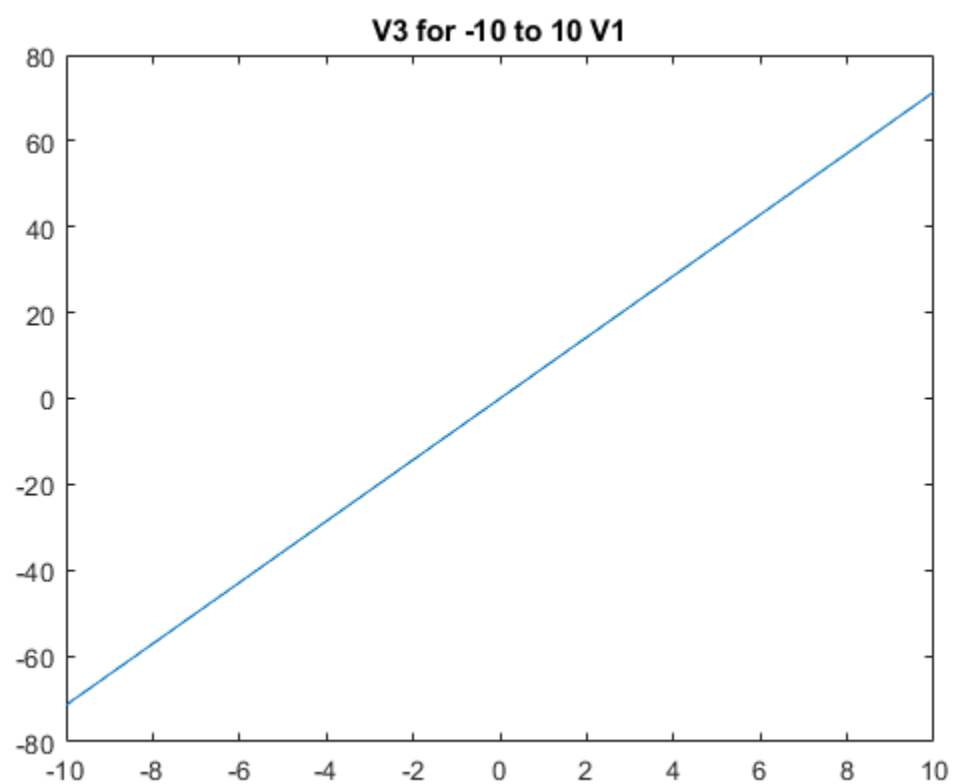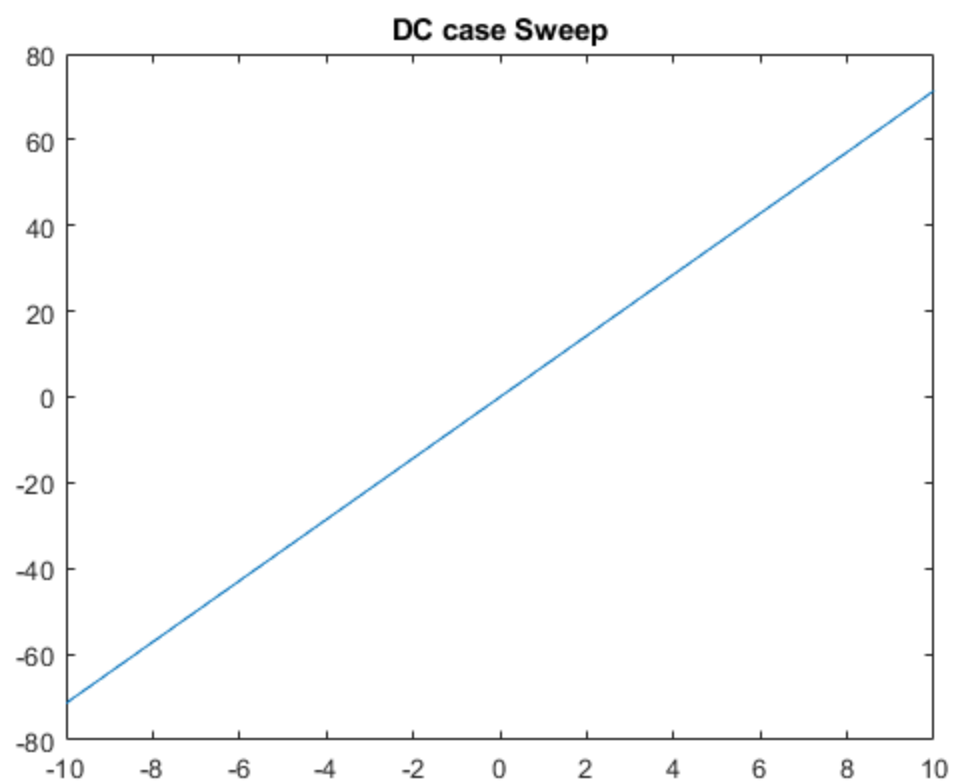*Warning: Imaginary parts of complex X and/or Y arguments ignored*



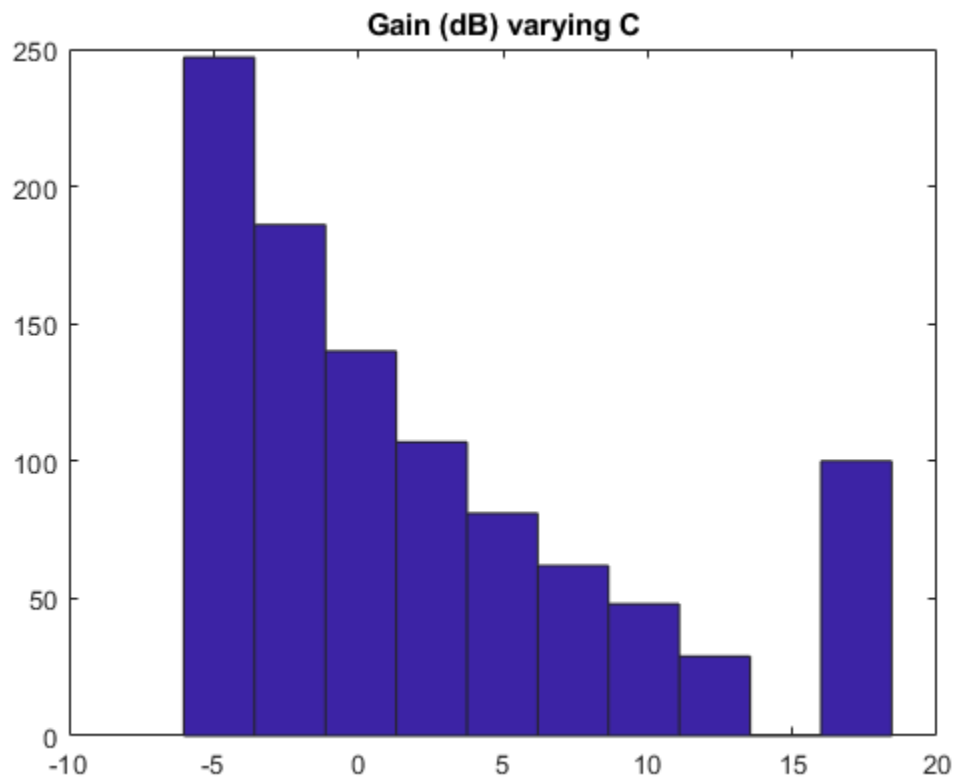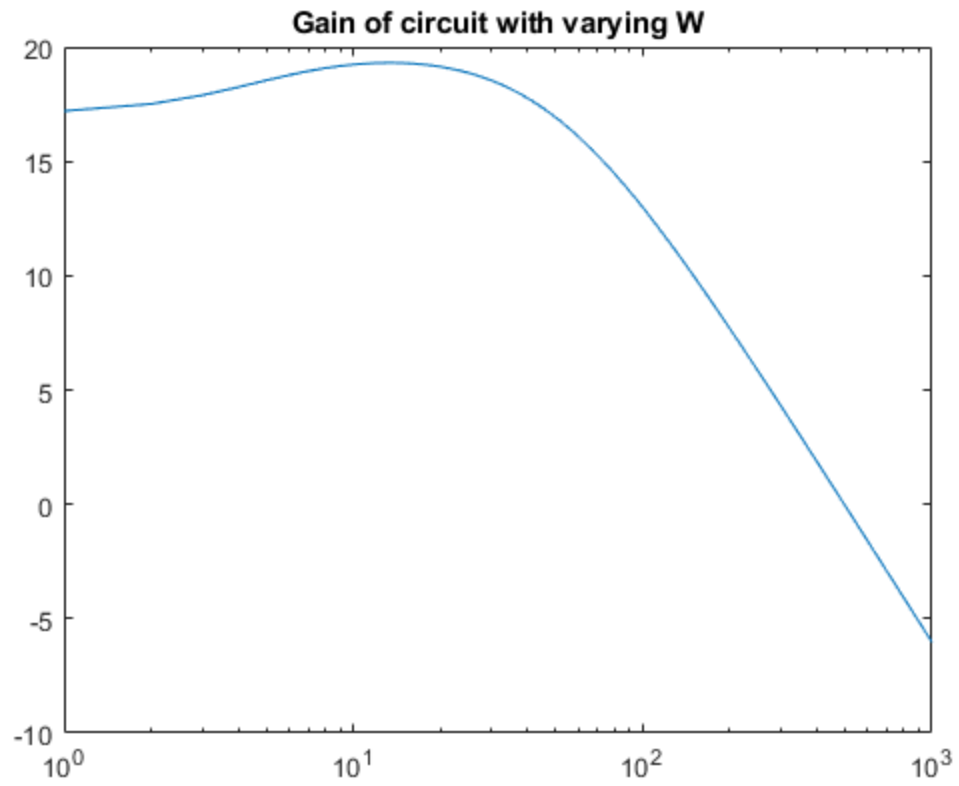

---

*Published with MATLAB® R2018a*